



LNK
 $\sum V_M = 0$

$$M_1: 10 - 1k i_1 - 3.9k(i_1 - i_2) - 1.8k i_1 = 0$$

$$10 - 6.7 i_1 + 3.9 i_2 = 0 \quad (1)$$

$$M_2: -2.2 i_2 - 2.2 i_2 - 3.9(i_2 - i_1) = 0$$

$$8.3 i_2 = 3.9 i_1$$

$$i_2 = \frac{3.9 i_1}{8.3} \quad (2)$$

$$10 - 6.7 i_1 + 3.9 i_2 = 0$$

$$10 - 6.7 i_1 + 3.9 \left(\frac{3.9 i_1}{8.3} \right) = 0$$

$$10 = 4.87 i_1$$

$$i_1 = 2.054 \text{ mA} //$$

$$i_2 = \frac{3.9 (2.054)}{8.3}$$

$$i_2 = 0.965 \text{ mA} //$$

$$10 - 1I - 2.2I - 2.2I - 1.8I = 0$$

$$10 - 7.2I = 0$$

$$I = 1.389 \text{ mA} //$$

LCK
 $\sum i_m = 0$

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$2.054 = 0.965 + i_3$$

$$i_3 = 1.089 \text{ mA} //$$

$V = IR$

$$V_{R1} = 2.054 \text{ mA} \cdot 1k\Omega$$

$$V_{R1} = 2.054 \text{ V} //$$

$$V_{R5} = 2.054 \text{ mA} \cdot 1.8k\Omega$$

$$V_{R5} = 3.697 \text{ V} //$$

$$V_{R2} = 1.089 \text{ mA} \cdot 3.9k\Omega$$

$$V_{R2} = 4.247 \text{ V} //$$

$$V_{R3} = V_{R4} \rightarrow R_3 = R_4$$

$$V_{R3-R4} = 1.089 \text{ mA} \cdot 2.2k\Omega$$

$$V_{R3-R4} = 2.123 \text{ V} //$$

$$V_{R1} = 1.389 \text{ mA} \cdot 1k\Omega$$

$$V_{R1} = 1.389 \text{ V} //$$

$$V_{R3} = V_{R4} = 2.2k\Omega \cdot 1.389 \text{ mA}$$

$$V_{R3} = V_{R4} = 3.0558$$

$$V_{R5} = 1.389 \text{ mA} \cdot 1.8k\Omega$$

$$V_{R5} = 2.5 \text{ V}$$

$$10 - 1kI_1 - 3,9I_1k - 1,8I_1k = 0$$

$$I_1 = 1,493 \text{ mA}$$

$$V_{R1} = 1,493 \text{ V} //$$

$$V_{R2} = 5,823 \text{ V} //$$

$$V_{R5} = 2,684 \text{ V} //$$

$$10 - 2(2,2)kI_2 - 3,9I_2k = 0$$

$$I_2 = 1,205 \text{ mA}$$

$$V_{R2} = 4,698 \text{ V} //$$

$$V_{R3} = 2,651 \text{ V} //$$

$$V_{R4} = 2,651 \text{ V} //$$